
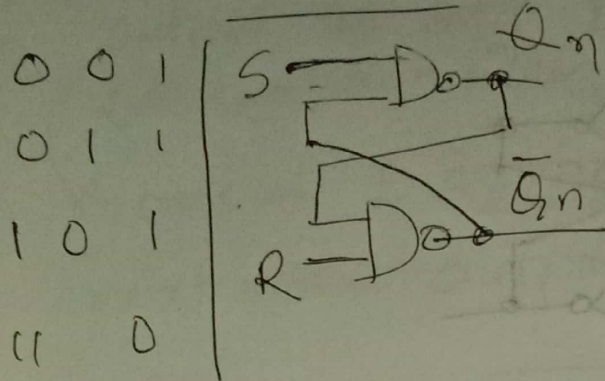


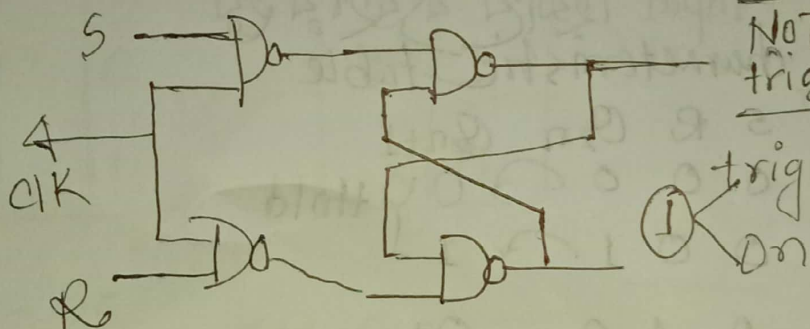Part-1  $\rightarrow$  S-R Latch  $(n+1)$  next state



S	R	$Q(n+1)$
0	0	Invalid (state)
0	1	1
1	0	0
1	1	Hold stated

Part-2  $\rightarrow$  S-R ff;




Truth  $\rightarrow$  next state

clk	S	R	$Q_{n+1}$
Not trigger	X	X	$Q_n$
trigger	0	0	Hold
	0	1	0 (Reset)
	1	0	1 (Set)
	1	1	Invalid

Part-3  $\rightarrow$  NOR


0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

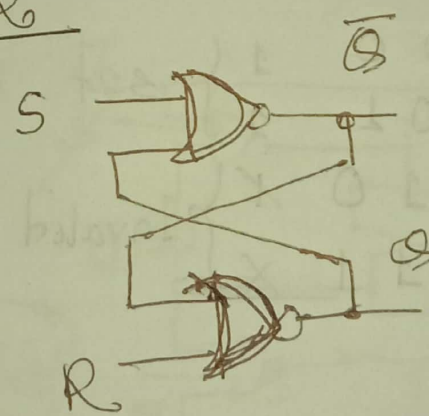

out state  $Q_n$   
Value

S	R	$Q_{n+1}$
0	0	Hold
0	1	0
1	0	1
1	1	Invalid

# Part-4 S-R ff NOR gate

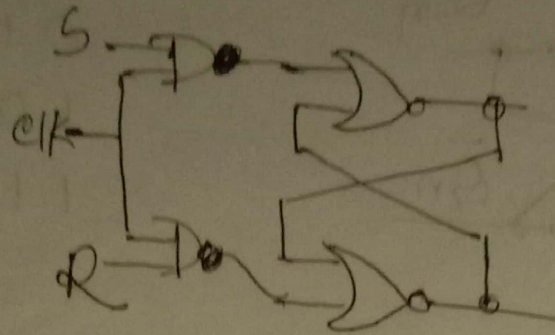

S-R ff characteristic & Excitation table

S, R input present output


truth table

S	R	$Q_{n+1}$
0	0	Hold
0	1	0
1	0	1
1	1	Invalid

input হিসাবে ব্যবহৃত হয়  
characteristic table

S	R	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

characteristic eqn

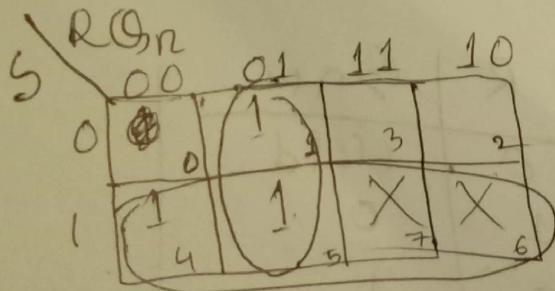

$$Q_{n+1} = S + \bar{R}Q_n$$



Excitation table;

Output এর উন্নয়ন base input কি এর (সিফট)  
এই excitation table বুলে।

Output 2 এর উন্নয়ন এর present state &  
next state output

$Q(n)$	$Q(n+1)$	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

Part - 05

JK FF

আিস্ত(ন 75% SR FF

J K  $Q_{n+1}$


0 0 → Hold

0 1 → 0

1 0 → 1

1 1 → Invalid

toggle  
||  
 $Q_n$

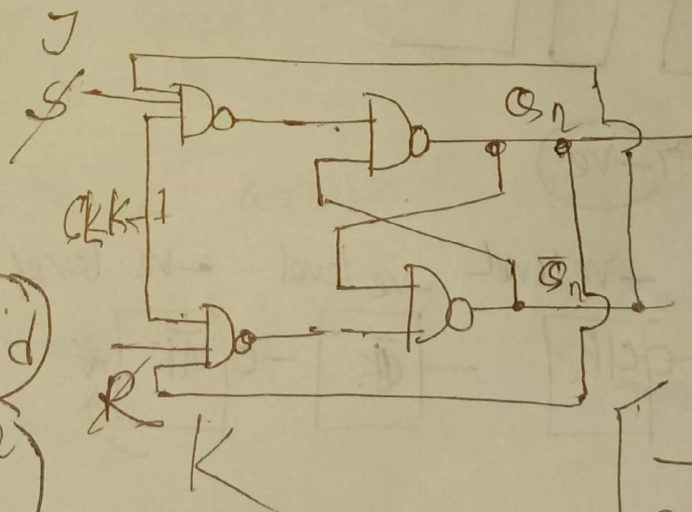


Case-1:  $Q_n = 0$

$Q_{n+1} = 0$


Case-2:  $Q_n = 1$

$Q_{n+1} = 1$

# part-6



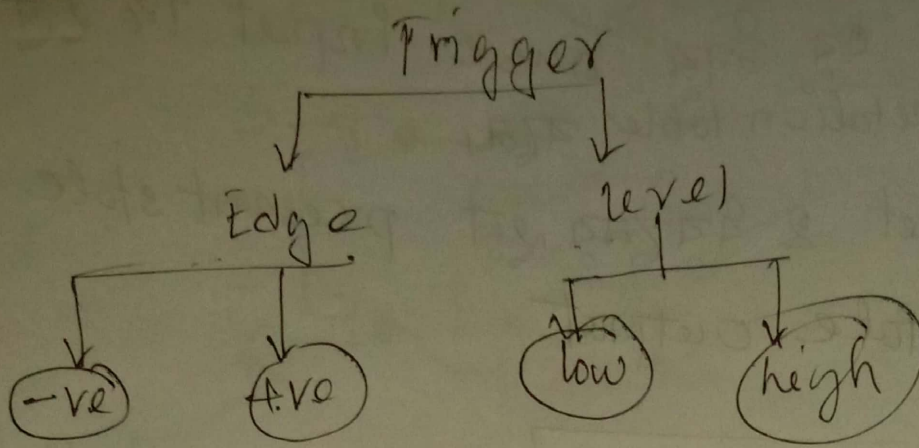


Ex: level

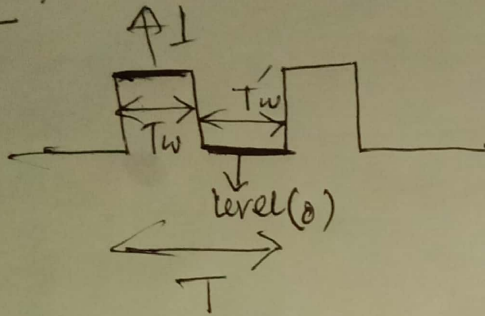

$$T_w = T/2$$

$$T_w' = 2 * T_w$$

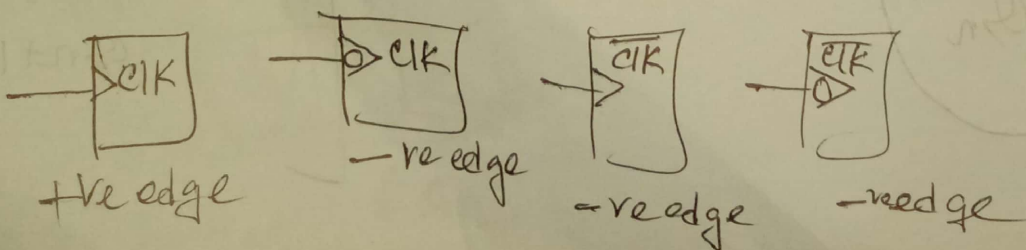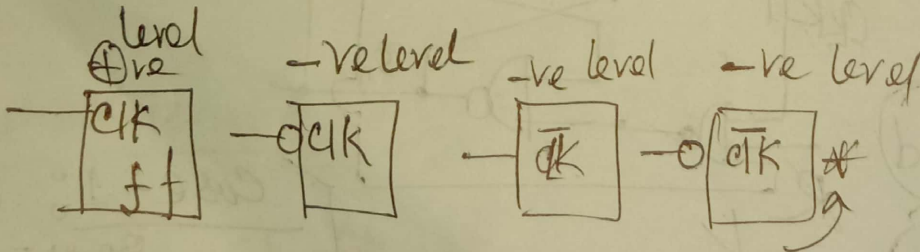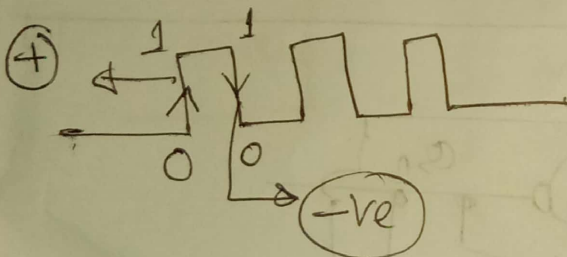

## Part-07

JK FF

c table Ex table

c table

J K  $Q_n$   $Q_{n+1}$

0 0 0 0 } Hold

0 0 1 1 } Hold

0 1 0 0 } Reset

0 1 1 0 } Reset

1 0 0 1 } Set

1 0 1 1 } Set

1 1 0 1 } Toggle

1 1 1 0 } Toggle

Ex-table

$Q_n$   $Q_{n+1}$  J K

0 0 0 X

0 1 1 X

1 0 X 1

1 1 X 0


J K  $Q_{n+1}$

0 0 Hold

0 1 0

1 0 1

1 1 Toggle  $\bar{Q}$

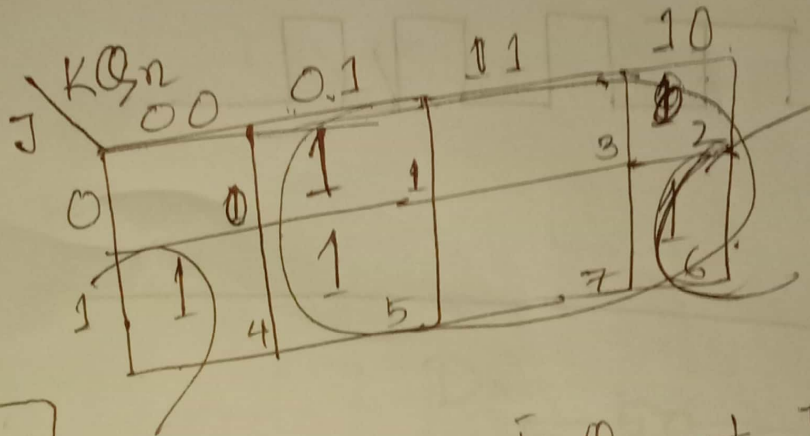

$$Q_{n+1} = \bar{K}Q_n + JQ_n$$

## Part-08

Race around condition



C1: level trigger J-K FF

C2: When  $J=K=1$  (Toggle mode)

C3:  $T_W \gg T_D$







Time taken from input


main circuit

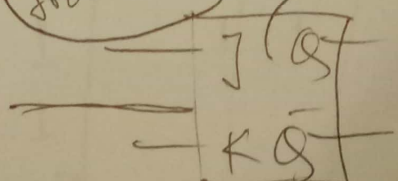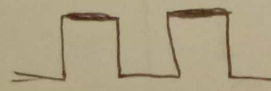



Part-9 master ff JK

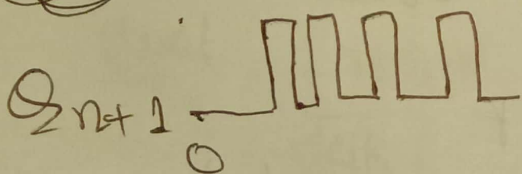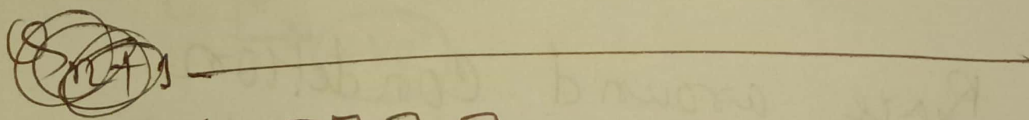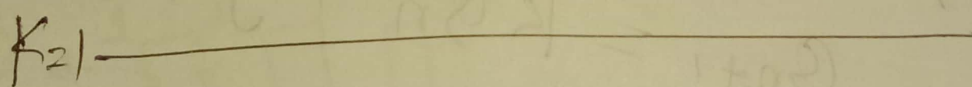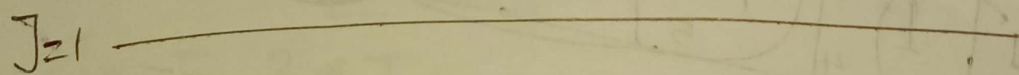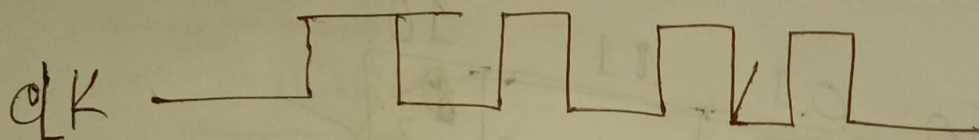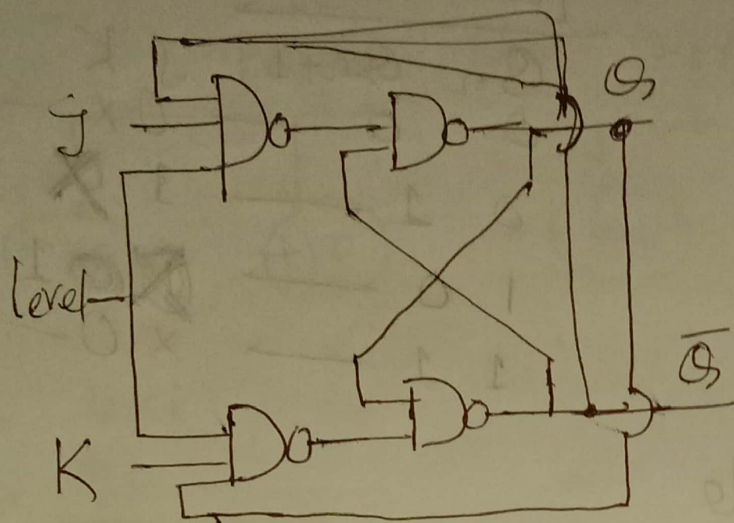

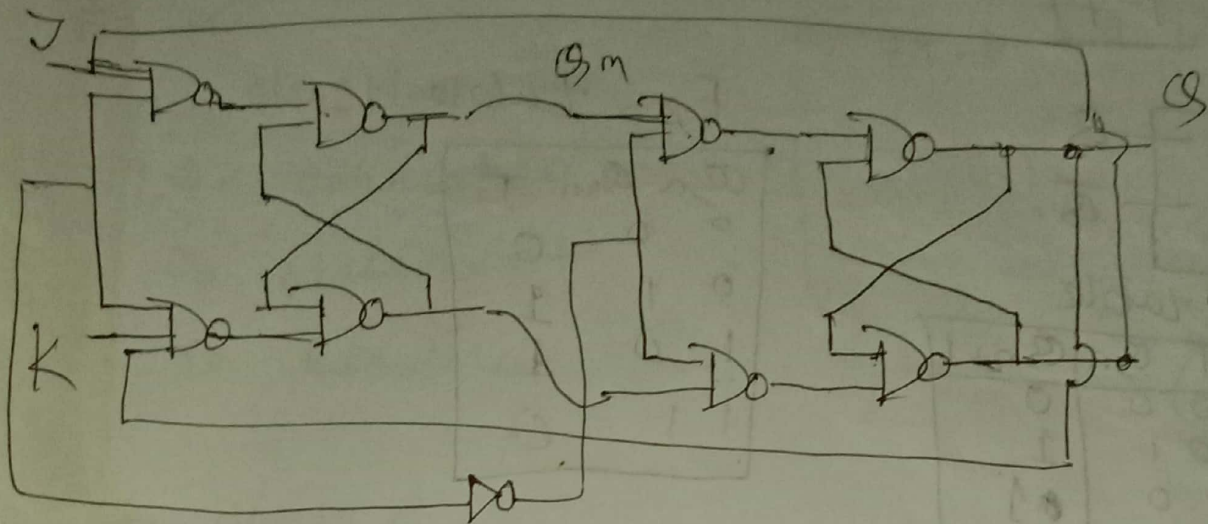

$$J=1, K=1$$

$Q_m \rightarrow \text{active}$   
 $Q \rightarrow \text{inactive}$

clk

$$J=1$$


$$K=1$$

$Q_m$

$Q$

Part - 10

D-FF

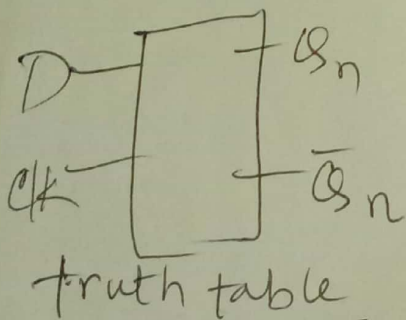

truth table

D	$Q_{n+1}$
0	0
1	1

D	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1


$$Q_{n+1} = D$$

Ex table

$Q_n$	$Q_{n+1}$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

part 11

T-ff

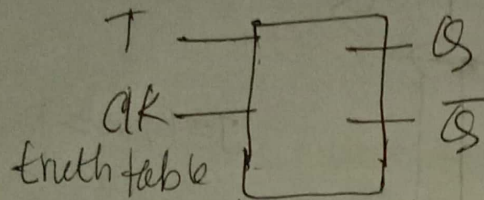

truth table

T	$Q_{n+1}$
0	$Q_n$
1	$\overline{Q_n}$

C-table


T	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ex-table

$Q_n$	$Q_{n+1}$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Q_{n+1} = T \oplus Q_n$$

Timing Diagram of SR ff

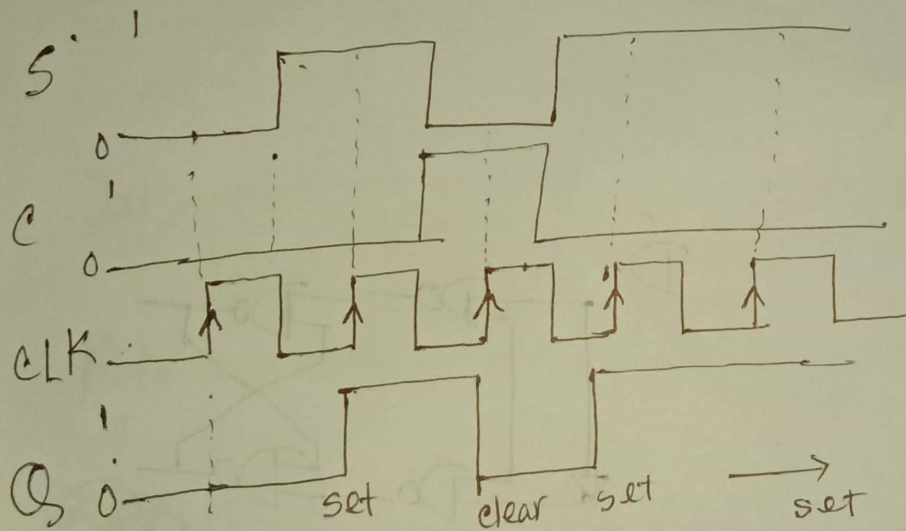

J-K ff (Time Diagram)



# T-FF Mod 6 counter

Present state			next state			I/Ps of Tff		
$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$	$Q_{A+1}$	$Q_{B+1}$	$Q_{C+1}$	$T_A$	$T_B$	$T_C$
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1	1	1

$$T_A = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

$$T_B = \sum m(1, 3, 6, 7)$$


$$T_C = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 5, 7)$$

$$T_A = Q_B Q_C + Q_A Q_C + Q_A Q_B$$

$$T_B = Q_A' Q_C + Q_A Q_B$$

$$T_C = Q_B' + Q_C + Q_A'$$

$Q_n$	$Q_{n+1}$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

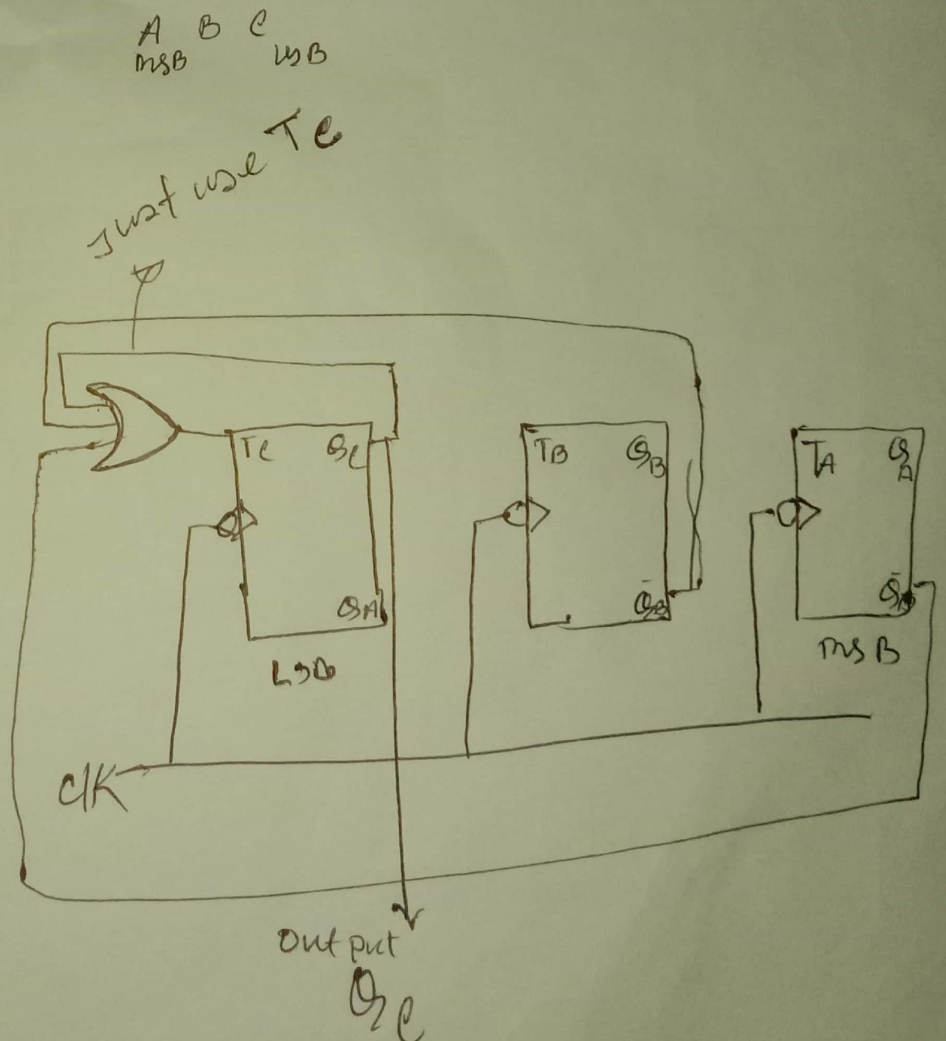


My ID is 213902002

$\therefore$  Last 3 digit is 002 for this I

take = 0 3 2

the state diagram

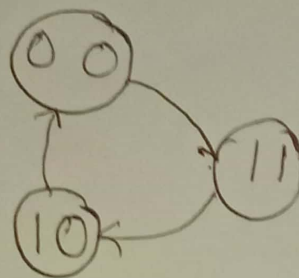

I have table at 2 bit because my large digit is 3 this binary 11

Truth table

Present state		Next state	
$Q_A$	$Q_B$	$Q_{A+1}$	$Q_{B+1}$
0	0	1	1
0	1	X	X
1	0	0	0
1	1	1	0

	$T_A$	$T_B$
0	1	1
1	X	X
2	1	0
3	0	1

$$T_A = \sum m(0, 2) + d(1)$$

$$T_B = \sum m(0, 3) + d(2)$$

K-map

$$T_A$$


$Q_B$	0	1
$Q_A$	1	X
	1	

$$T_A = Q_B'$$

$$T_B = Q_A$$


$Q_B$	0	1
$Q_A$	1	X
	1	1

$$T_B = Q_B + Q_A'$$

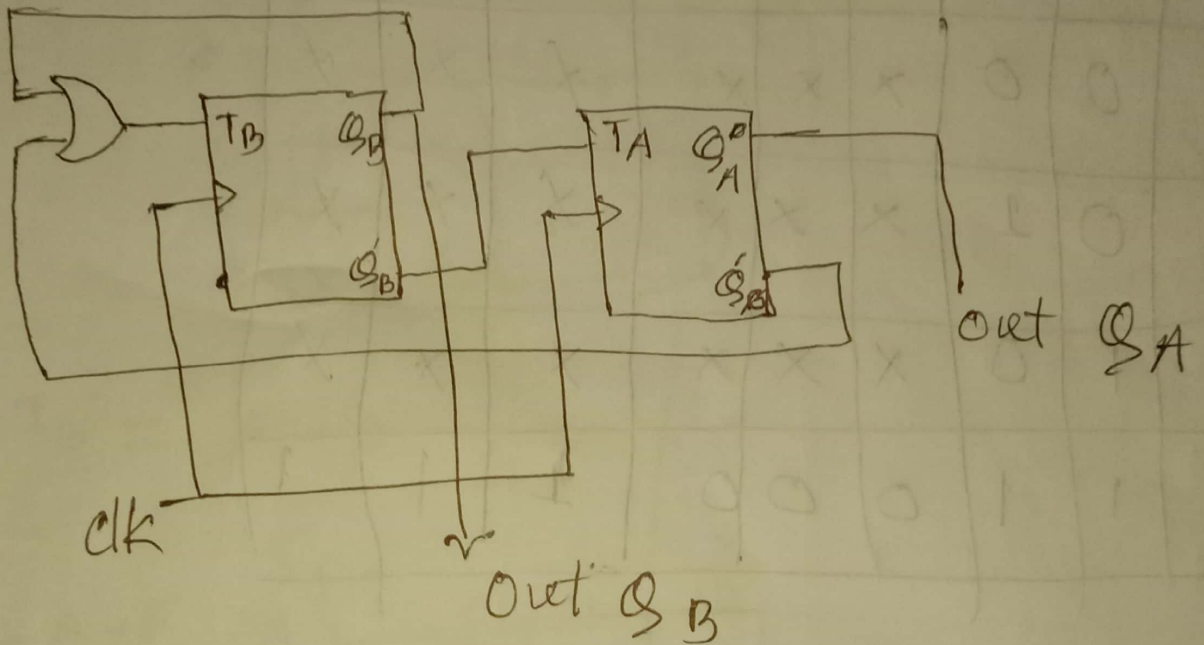





4x16 → making 3x8

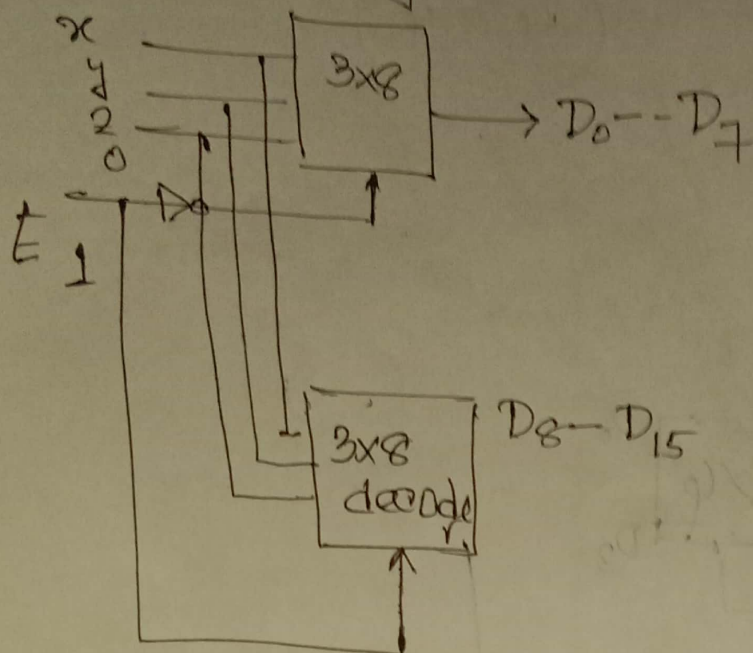

5x32

3x8 (4)

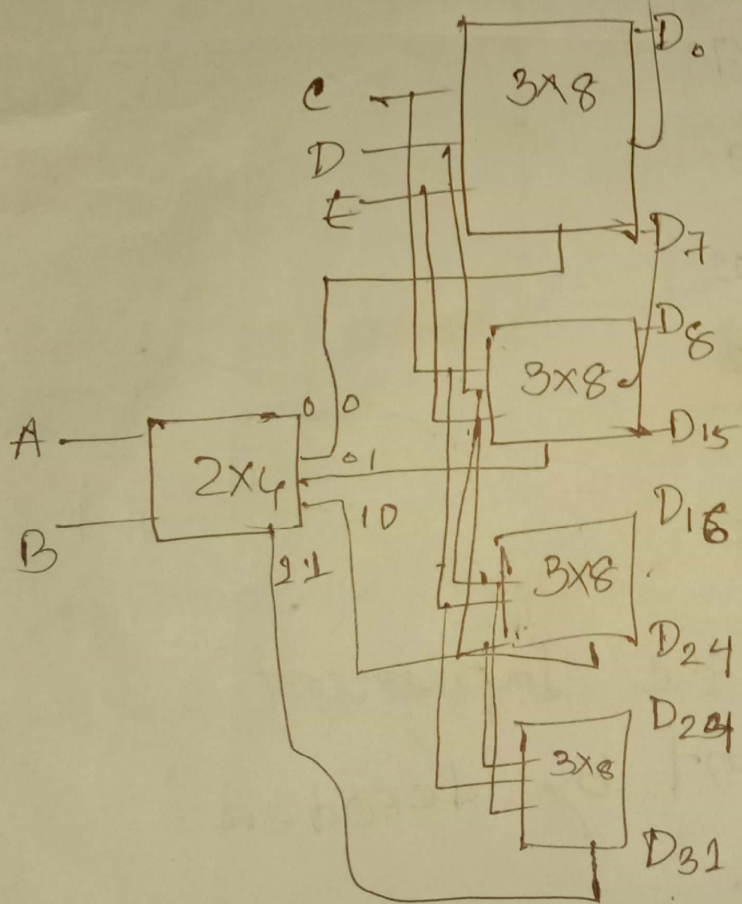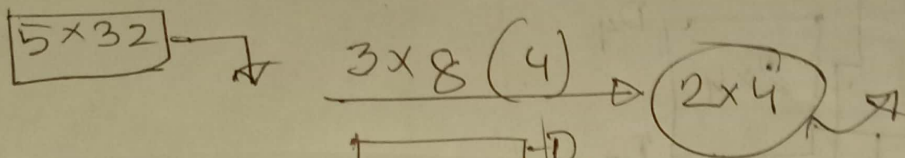


- 00
- 01
- 10
- 11

4 x 16 ⊙


4 x 4

2 x 4

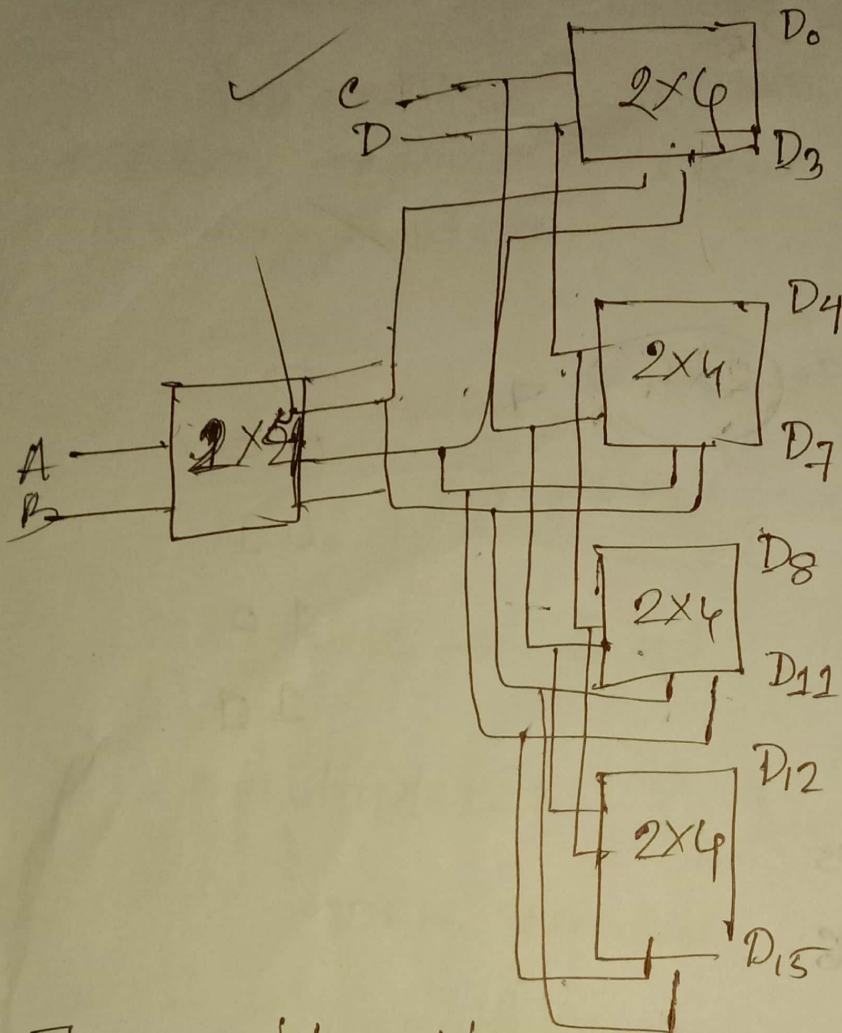

- combinational logic implement
- Full-adder implement by decoder
  - extra OR gate
    - minterm
  - $K > 2^n / 2$

## Full-subtractor (How)

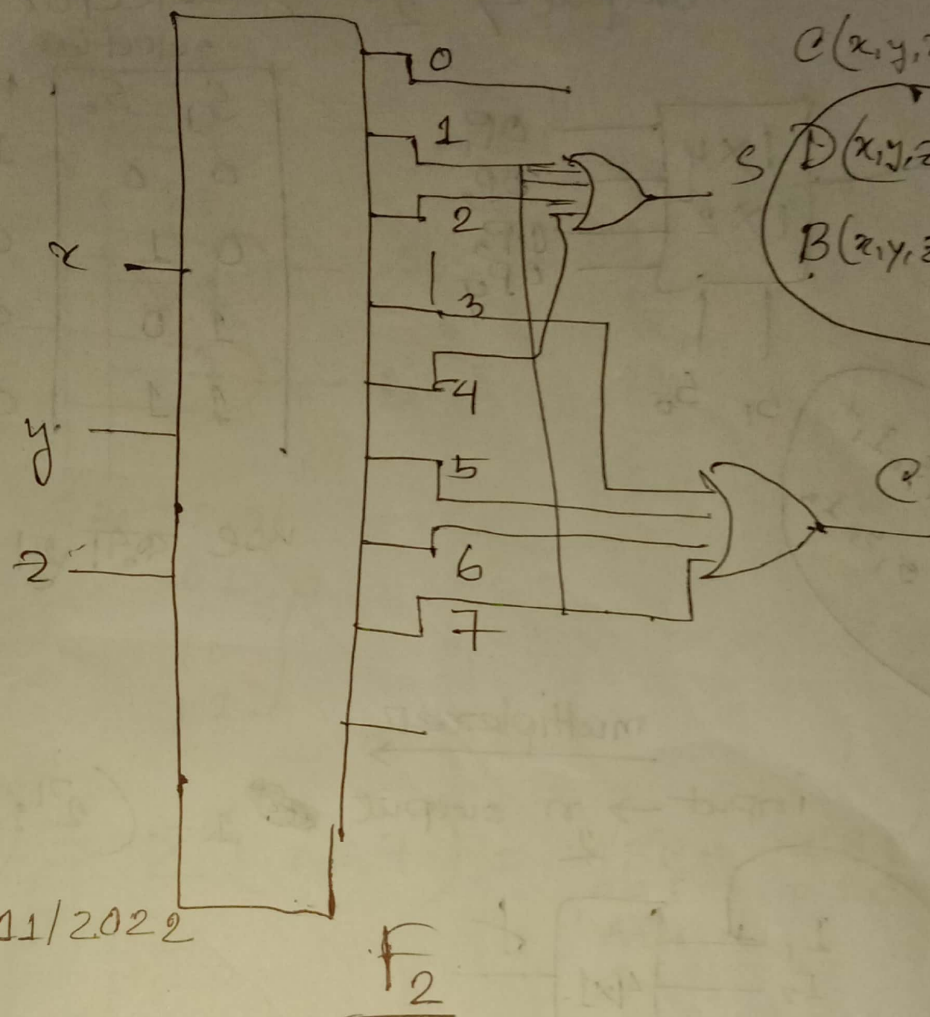

$$S(x, y, z) = (1, 2, 4, 7)$$

$$B(x, y, z) = (1, 2, 3, 7)$$

$$S(x, y, z) = (1, 2, 4, 7)$$

$$B(x, y, z) = (1, 2, 3, 7)$$

Date: 20/11/2022

F<sub>2</sub>

Encoder:

\* Priority encoder:

→ multiplexer → Data communication




# Demultiplexer

input  $\rightarrow 1$

output  $\rightarrow 2^n$

selector line  
line output

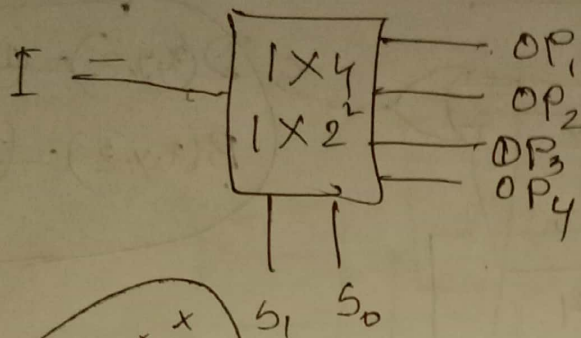


$S_1$	$S_0$	$P_1$	$P_2$	$P_3$	$P_4$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

use कागज switch लिखे  
कागज दोस्त।
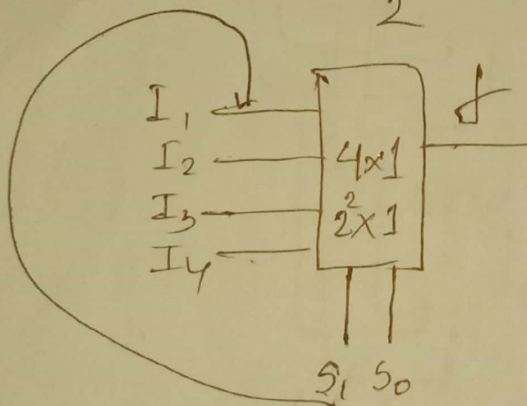
## multiplexer


input  $\rightarrow n$  output  $\rightarrow 1$  ( $2^n:1$ )




$00 \rightarrow \text{output} \rightarrow I_1$   
 $01 \rightarrow \text{output} \rightarrow I_2$   
 $10 \rightarrow \text{output} \rightarrow I_3$   
 $11 \rightarrow \text{output} \rightarrow I_4$

$$f = \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_1 + \bar{S}_1 S_0 I_2 + S_1 \bar{S}_0 I_3 + S_1 S_0 I_4$$


# Demux

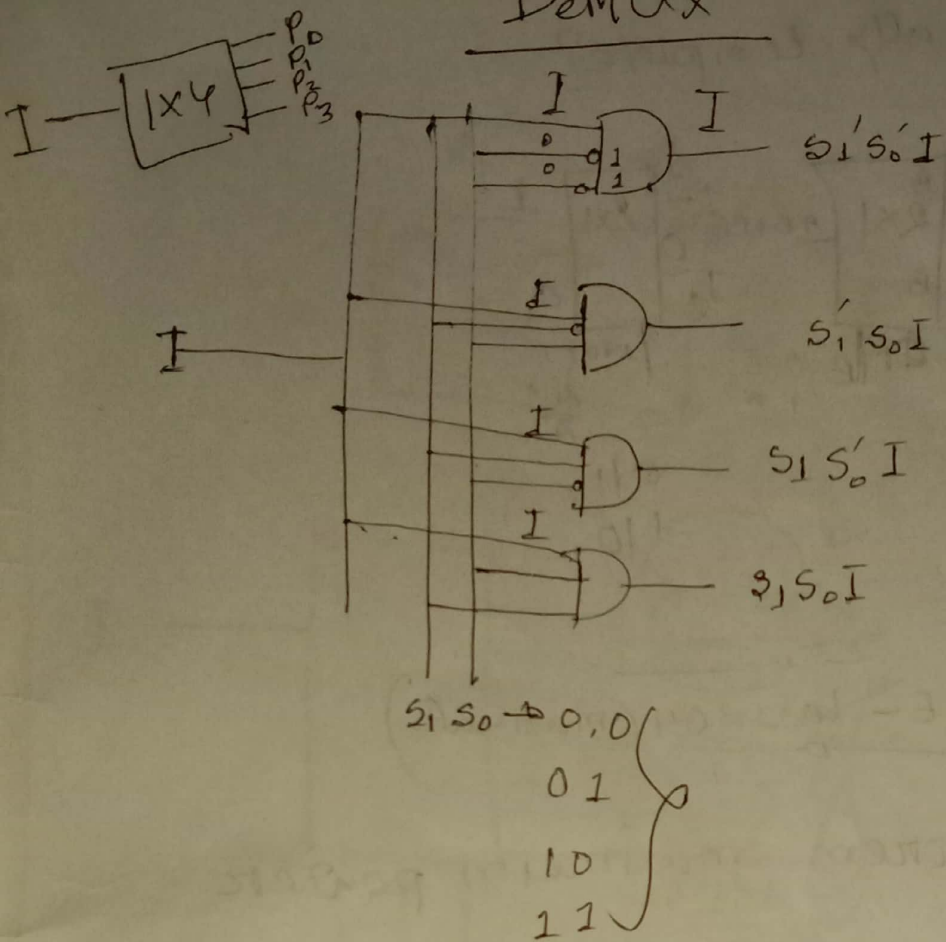
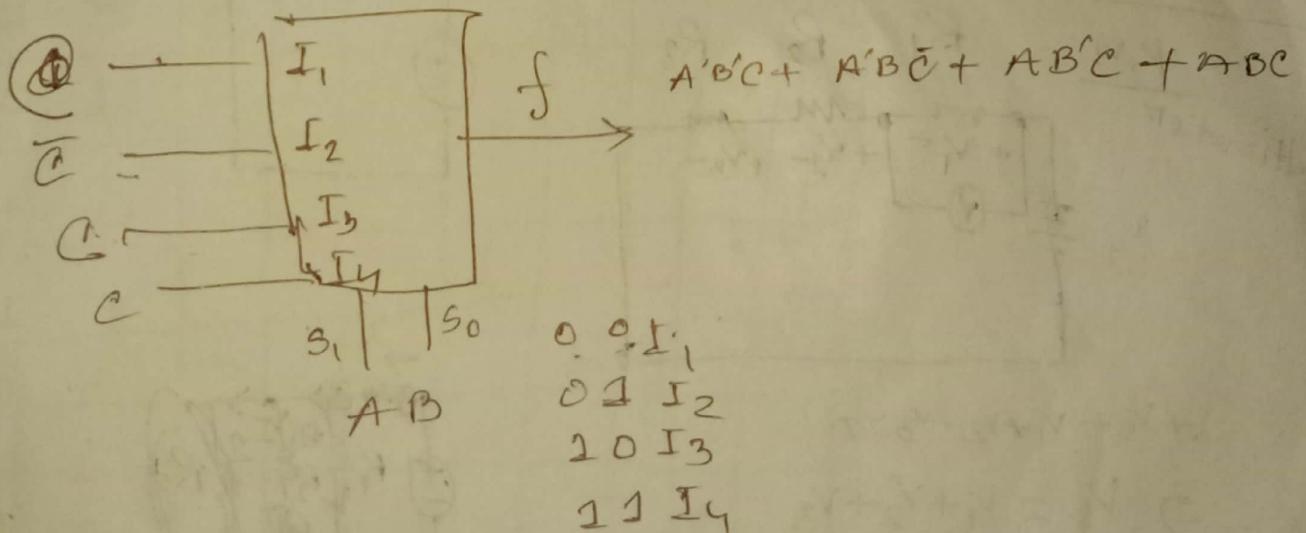
$$f(A, B, C) = \sum(1, 2, 5, 7) = \begin{matrix} A'B'C + A'BC' + A'B'C + ABC \\ 001 & 010 & 101 & 111 \\ ABC \end{matrix}$$



Q multiplexer functionally complete?

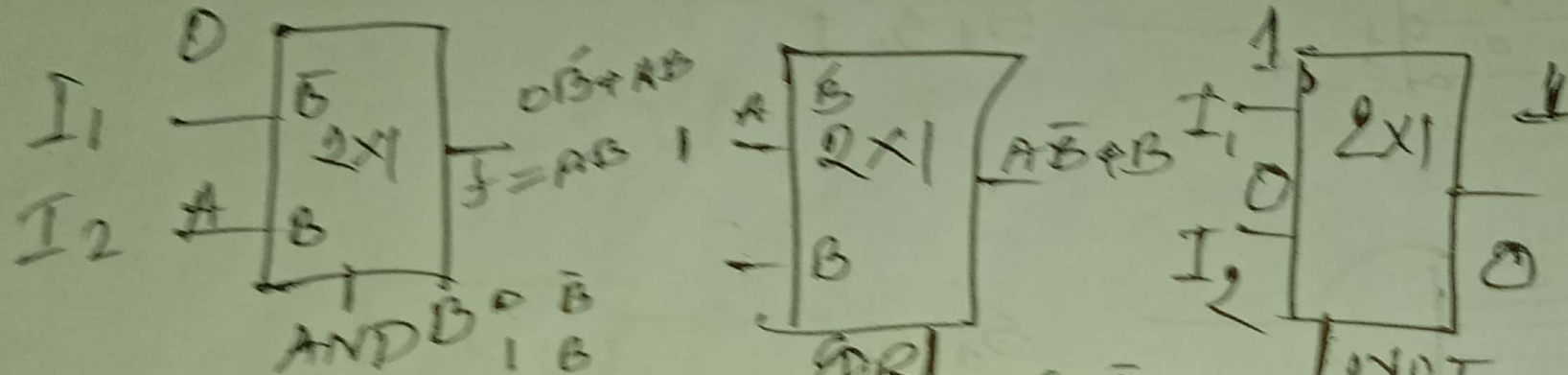

A	B	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	$\bar{B}$	f
0	1	1
1	0	0
1	1	1
0	0	0

A	$\bar{A}$
0	1
1	0